

DIGITÁLIS TECHNIKA I

Dr. Lovassy Rita

Dr. Pődör Bálint

Óbudai Egyetem KVK
Mikroelektronikai és Technológia Intézet

7. ELŐADÁS



1

Arató Péter: [Logikai rendszerek tervezése](#), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990, Műegyetemi Kiadó 2004, 55013 műegyetemi jegyzet

Zsom Gyula: [Digitális technika I és II](#), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000, (KVK 49-273/I és II)

Römer Mária: [Digitális rendszerek áramkörei](#), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989, (KVK 49-223)

Römer Mária: [Digitális technika példatár](#), KKM 1105, Budapest 1999

Az előadás ezen könyvek megfelelő fejezetein alapszik.

A SZÁMJEGYES MINIMALIZÁLÁS ALAPJAI Quine-McCluskey módszer

Algoritmizálható, programozható.

Logikai függvényegyszerűsítéshez a Karnaugh-táblák használata korlátozott:

- <5 változós függvények
- Egyszerre egyetlen kimeneti függvény
- Szubjektív megközelítés, különböző eredmények

Mintermek: alsó indexek egyértelműen megadják. Csupán ezek ismeretén alapuló minimalizálási eljárás: a végrehajthatóság nem függ a változók számától.

3

MINTERMEK SZOMSZÉDOSSÁGA

A minimalizálás alapja a szomszédos mintermek megkeresése, egyszerűsítése, míg el nem jutunk a prímmplikánsokig.

Két minterm szomszédosságának szükséges és elégséges feltétele **három állítással** adható meg, melyeknek egyszerre kell, hogy teljesülniük.

Lényeges, hogy e feltételek megfogalmazhatók kizárólag a mintermek alsó indexei értékeire alapozva.

4

KÉT MINTERM SZOMSZÉDOSSÁGÁNAK FELTÉTELE (1)

Két minterm szomszédos, ha decimális indexeik különbsége 2 egész számú hatványa.

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0110 \\ 2 \quad 0010 \\ \hline 4 \end{array} \quad \bar{A} B C \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} \rightarrow \bar{A} C \bar{D}$$

Ez **szükséges** de **nem elégséges** feltétel, mivel pl. a 2 és 4 indexű mintermekre is teljesül, de ezek nem szomszédosak.

5

KÉT MINTERM SZOMSZÉDOSSÁGÁNAK FELTÉTELE (2)

Két minterm szomszédos, ha **bináris súlyaik** (1-esek száma) különbsége 1.

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0110 \quad (2) \\ 2 \quad 0010 \quad (1) \\ \hline 4 \quad \quad \quad (1) \end{array} \quad \bar{A} B C \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} \rightarrow \bar{A} C \bar{D}$$

Egyikük egyel és csakis egyel több 1-et tartalmaz bináris formájában. Ez is **szükséges** de **nem elégséges** feltétel, mivel pl. a 2 és 4 indexű mintermekre, bár a decimális különbség 2 hatványa, éppen ez a feltétel mely nem teljesül.

6

KÉT MINTERM SZOMSZÉDOSSÁGÁNAK FELTÉTELE (3)

A két minterm szomszédos, ha a nagyobb bináris súlyú mintermnek a decimális indexe is nagyobb a másikénál.

$$\begin{array}{rcl} 6 & 0110 & (2) \\ 2 & 0010 & (1) \\ \hline 4 & & (1) \end{array} \quad \bar{A} B C \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} \rightarrow \bar{A} C \bar{D}$$

$$6 > 2 \text{ és } 2 > 1$$

Ez is **szükséges** de önmagában **nem elégséges** feltétel, mivel pl. a 7 és 9 indexű mintermekre, melyekre az első két feltétel áll, éppen ez nem teljesül, persze ezek nem szomszédosak.

7

QUINE-MCCLUSKEY ALGORITMUS

Bizonyítható azonban, hogy ezen három feltétel egyidejű teljesülése már nemcsak szükséges hanem **elégséges** feltétele a két term szomszédosságának.

Ezen alapul a Quine-McCluskey algoritmus.

8

QUINE-MCCLUSKEY ALGORITMUS

A számjegyes minimalizálás Quine-McCluskey féle algoritmus a ezen három feltétel alapján, **kizárólag a mintermek indexeit vizsgálva válogatja párba a mintermeket**, majd egyszerűsítés után a folyamatot addig ismétli míg el nem jut a **prímimplikánsokig**.

Az algoritmus az összes prímimplikánst eredményezi így a második lépés az, hogy ki kell választani közülük a **lényeges prímimplikánsokat**.

Az algoritmus gyakorlati alkalmazását egy példa mutatja be.

9

QUINE-MCCLUSKEY MINIMALIZÁLÁS

Minimalizálandó függvény:

$$f(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

$$| \text{minterms} | = 0 \Rightarrow 0$$

$$= 1 \Rightarrow 2, 8$$

$$= 2 \Rightarrow 3, 5, 10$$

$$= 3 \Rightarrow 7, 13$$

$$= 4 \Rightarrow 15$$

A mintermeket az indexeik **bináris** vagy **Hamming súlya** szerint csoportosítjuk

http://cpe.gmu.edu/courses/ece331/lectures/331_8/index.htm

10

MINTERM TÁBLA

Súly	Minterm		
0	0		
1	2 8		
2	3 5 10		
3	7 13		
4	15		

11

SZOMSZÉDOK MEGKERESÉSE...

Két minterm szomszédos, ha decimális indexeik különbsége 2 egész számú hatványa.

Súly	Minterm	Párok	
0	✓ 0	0,2 (2) 0,8 (8)	
1	✓ 2 ✓ 8	Összevonás szomszédos csoportok között, ha az indexek különbsége 1, 2, 4, 8, stb. Felhasznált termék megjelölendő. Egy term több párban is szerepelhet.	
2	3 5 10		
3	7 13		
4	15		

12

AZ ÖSSZES SZOMSZÉDPÁR

Súly	Minterm	Pár	
0	✓0	0,2 (2) 0,8 (8)	
1	✓2 ✓8	2,3 (1) 2,10 (8) 8,10 (2)	
2	✓3 ✓5 ✓10	3,7 (4) 5,7 (2) 5,13 (8)	
3	✓7 ✓13	7,15 (8) 13,15 (2)	
4	✓15		

Ezután a párokat kell párosítani: 4-es csoportok

13

NÉGYES CSOPORTOK

Két minterm szomszédos,
ha bináris súlyaik
(1-esek száma)
különbsége 1.

Kék csillag * :
prímimplikáns

Ezek a tagok
nem lettek
összevonva

Súly	Minterm	Pár	Négyes
0	✓0	✓0,2 (2) ✓0,8 (8)	0,2,8,10 (2,8)
1	* ✓2 ✓8	2,3 (1) ✓2,10 (8) ✓8,10 (2)	
2	* ✓3 ✓5 ✓10	3,7 (4) ✓5,7 (2) ✓5,13 (8)	5,7,13,15 (2,8)
3	✓7 ✓13	✓7,15 (8) ✓13,15 (2)	
4	✓15		

14

PRÍMIMPLIKÁNS TÁBLA

Prím- implikánsok	Mintermek 0 2 3 5 7 8 10 13 15
0,2,8,10 (2,8) 5,7,13,15 (2,8)	
2,3 (1) 3,7 (4)	

15

PRÍMIMPLIKÁNS TÁBLA

Prím- implikánsok	Mintermek 0 2 3 5 7 8 10 13 15
0,2,8,10 (2,8) 5,7,13,15 (2,8)	x x x x x x x x
2,3 (1) 3,7 (4)	x x x x

Az m_0 minterm csak egy sorban fordul elő, valamint, m_8 és m_{10} is, ezért $m(0,2,8,10)$ lényeges prímimplikáns. Ez lefedi majd az m_2 mintermet is.

16

PRÍMIMPLIKÁNS TÁBLA

Prím- implikánsok	Mintermek 0 2 3 5 7 8 10 13 15
★ 0,2,8,10 (2,8) ★ 5,7,13,15 (2,8)	x x x x x x x x
2,3 (1) 3,7 (4)	x x x x

17

MINTERMEK LEFEDÉSE

Prím- implikánsok	✓ 0 2 3 5 7 8 10 13 15
★ 0,2,8,10 (2,8) ★ 5,7,13,15 (2,8)	x x x x x x x x
2,3 (1) 3,7 (4)	x x x x

A két négyes prímimplikáns az m_3 kivételével már lefedi az összes mintermet.

18

MINIMALIZÁLÁS EREDMÉNYE


$$\begin{aligned}
 f(A,B,C,D) &= 0,2,8,10(2,8) + 5,7,13,15(2,8) + 2,3(1) \\
 &= X0X0 + X1X1 + 001X \\
 &= \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}\overline{B}C
 \end{aligned}$$

0	0000	5	0101	2	0010
2	0010	7	0111	3	0011
8	1000	13	1101		
10	1010	15	1111		

X 0 X 0 X 1 X 1 0 0 1 X

19

MEGOLDÁS A KARNAUGH TÁBLÁN

 

QUINE-MCCLUSKEY ALGORITMUS PROGRAM

www.seattlerobotics.org/encoder/200106/qmccmin.htm

Példa: 64 változós függvény 64 mintermet tartalmazó alakjának minimalizálása

21

Kombinációs hálózatok megvalósítása memóriaelemek felhasználásával

22

MEMÓRIAELEMEK TULAJDONSÁGAI

Állandó tartalmú memóriák:


Read Only Memory (ROM),

tulajdonságaik alapján alkalmasak kombinációs hálózatok megvalósítására.

A memóriaelemben tárolt **adat** egy bináris kombináció (D_1, D_2, \dots, D_m), mely a **cím** megadásával, mely szintén bináris kombináció (C_1, C_2, \dots, C_n), válik hozzáférhetővé.


23

MEMÓRIAELEM ELVI VÁZLATA

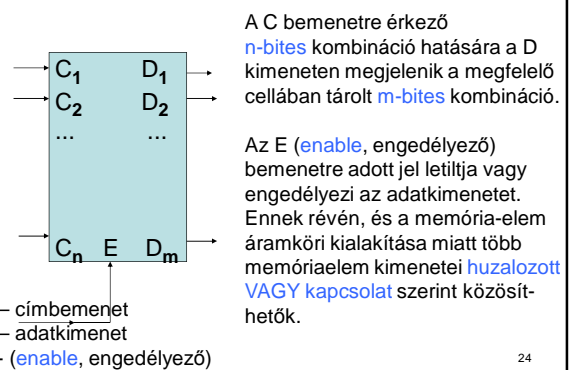

24


MEMÓRIAELLEM MINT KOMBINÁCIÓS HÁLÓZAT

 

25

ROM MINT UNIVERZÁLIS KOMBINÁCIÓS HÁLÓZAT
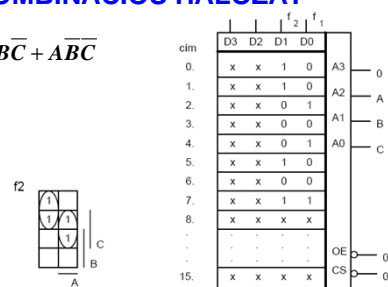
$$f_1 = ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$



$$f_2 = \overline{A}B + AC = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$$

Mintermek: f_1 : 2, 4, 7, illetve f_2 : 0, 1, 5, 7

26

ROM MINT KOMBINÁCIÓS HÁLÓZAT

A két 3-változós függvényhez egy 8x2 bites ROM elegendő, ilyen nincs forgalomban, 16x4 biteset alkalmazunk.

A2, A1, A0 cím – A, B, C változók
D0, D1 kimenet – f_1 , f_2 függvény

Igazságtábla előállítás és beprogramozása:
A3 címbemenet fixen 0-ra kötve (csak a ROM alsó 8 szavát használjuk, a többi terület közömbös)
D3, D2 – közömbös
CS, OE fixen aktív szintre kötve, folyamatos engedélyezés

	D3	D2	D1	D0	
cím					
0.	x	x	1	0	A3
1.	x	x	1	0	A2
2.	x	x	0	1	A1
3.	x	x	0	0	B
4.	x	x	0	1	A0
5.	x	x	1	0	C
6.	x	x	0	0	
7.	x	x	1	1	
8.	x	x	x	x	
9.	x	x	x	x	
10.	x	x	x	x	
11.	x	x	x	x	
12.	x	x	x	x	
13.	x	x	x	x	
14.	x	x	x	x	
15.	x	x	x	x	

27

ROM ALKALMAZÁSOK: KÓDÁTALAKÍTÁS

A ROM-ok egyik legfontosabb felhasználási területe a kombinációs logikában a kódátalakítás.

n -bites kód \rightarrow m -bites kód \rightarrow szükséges memóriakapacitás $m \times 2^n$.


8-bites bináris \rightarrow 8-bites Gray kód: 8x256 ROM.

28

READ ONLY MEMORY: PÉLDA

Példa: $N = 3$ bemenet, $M = 4$ kimenet
= Fix "AND" kapusztint + egy 3/8 dekóder,
A 8 kimenet valósítja meg a mintermeket.

 A programozható illetve megcímezhető "OR" kapusztinteken a betárolt "1"-esek felelnek meg az egyes, az OR kapuk bemeneteire kötött AND kapuknak.



- $F_3 = D_7 + D_5 + D_2$
- $F_2 = D_7 + D_0$
- $F_1 = D_4 + D_1$
- $F_0 = D_7 + D_5 + D_1$

29


DINAMIKUS VISELKEDÉS, HAZÁRDOK

M-elemekre a statikus és dinamikus hazárd nem értelmezhető a kapuhálózatokhoz hasonló módon, a hazárdmentesítési eljárások sem alkalmazhatók.

Lényeges az, hogy a címváltozás időpontjától számított ciklusidő múlva az adat rendelkezésre áll a kimeneten. A ciklusidőn belüli tranzien kimeneti változások zavaró hatását szinkronizációval vagy vezérléssel kell kiküszöbölni. Erre jól alkalmazható az Enable bemenet.

30

M-ELEMEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

 

31

Kombinációs hálózatok megvalósítása programozható logikai elemek (PLD) felhasználásával

32

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK

PLD: logikai hálózatok realizálására szolgáló általános célú IC chip.

Különbféle logikai elemeket tartalmaz, melyek közötti összekötetés többféleképpen is kialakítható.

Egy „fekete doboz”-nak tekinthető mely logikai elemeket (kapukat) és „programozható” kapcsolókat tartalmaz.

Bármilyen logikai hálózat realizálható, az adott eszközön lévő elemek fajtája és szám által korlátozottan.

33

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK: PLD


Programozható logikai eszköz- Programmable Logic Device (PLD) – egyik leggyakoribb formája a programozható logikai mátrix (Programmable Logic Array, PLA): adott számú **ÉS** kapu, ill. **VAGY** kapu és adott számú **INVERTER**.

A belső összekötéseket a kétszintű több kimenetű kombinációs hálózat logikai rajza alapján hozzák létre. Az elvi logikai rajz megadja, hogy az egyes változók a PLA mely bemeneteire jussanak.

Az elvi logikai rajz létrehozásánál az ismert minimalizálási és hazárdmentesítő eljárások alkalmazhatók.


34

Gate-level diagram of a PLA

 

35

Customary schematic of a PLA

 

36

PLA ELEMEL TULAJDONSÁGAI ÉS ALKALMAZÁSA

A PLA elem alábbi jellemzői megszabják, hogy egy adott kombinációs hálózat megvalósításához elég egy PLA elem, vagy nem:

- a PLA bemeneteinek száma;
- a PLA elem kimeneteinek száma;
- a belső ÉS kapuk száma.


A belső ÉS kapuknak általában annyi bemenete van ahány a PLA elem bemeneteinek száma.

A belső VAGY kapuk általában annyi bemenetűek, amennyi a belső ÉS kapuk száma.

Van PLA bemeneti INVERTER nélkül is, ekkor a ponált és negált bemeneti jelek mindegyike két PLA bemenetet foglal le.

37

PLA: SZOKÁSOS JEJÖLÉSEK

 


38

PÉLDA: A MAJORITYS FÜGGVÉNY PLA REALIZÁLÁSA

3-változós majoritys függvény (az 1-esek száma több mint a 0-áké)

$$M = \Sigma(3,5,6,7)$$

 

39

PLA ELEMEL ÖSSZEKAPCSOLÁSA (1)


Ha a megvalósítandó kombinációs hálózat elvi logikai rajza nem minimalizálható tovább és egyetlen PLA elemmel nem valósítható meg, akkor több PLA elemet kell megfelelő módon összekapcsolni.

A PLA elemek összekapcsolási módja attól függ, hogy melyik PLA jellemző a korlátozó tényező.

40

PLA ELEMEL ÖSSZEKAPCSOLÁSA (2)

 Ha csak a PLA elem kimeneteinek száma kevés, akkor pl. két PLA elem bemeneteit kapcsoljuk össze páronként.



41


PLA ELEMEL ÖSSZEKAPCSOLÁSA (3)

Ha csak a belső ÉS kapuk száma nem elegendő akkor a bemenetek páronkénti összekapcsolása mellett a kimenetek is páronként **huzalozott VAGY**-ként összekapcsolandók.

Ha áramkörti okokból a **huzalozott VAGY** nem használható, akkor külső VAGY kapukkal vagy további PLA elemmel kell a szükséges VAGY kapcsolatot létrehozni.

42

 PLA-K KAPCSOLÁSA NEM ELEGENDŐ BELSŐ „ÉS” KAPUK ESETÉN



43

PLA ELEMENK ÖSSZEKAPCSOLÁSA (4)

Az eddig nem vizsgált esetek és azok az esetek, mikor egyidejűleg több korlátozó tényező hatását kell kiküszöbölni, lényegében hasonlóan kezelendők.

Erre további példák és útmutatás Arató [Logikai rendszerek tervezése](#) könyvében található.

44

PLA PROGRAMOZÁSA, FPLA

A PLA programozása lehet maszkprogramozott, az összekötéseket a gyártás során a fémzési maszk megfelelő kialakításával rögzítik, ez később már nem változtatható.

A felhasználó által programozható típus a **Field Programmable Logic Array (FPLA)**. A programozás a beépített "biztosítékok" megfelelő árammal való "kiégetésével" történik.

45

PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC

A **Programmable Array Logic (PAL)** áramkörnek nevezett FPLA elem egyszerűbb mint maga a PLA, mivel csak az **ÉS** kapui programozhatók, a **VAGY** kapuk bekötése a gyártó által rögzített. Nevezik **programozható logikai mátrix**-nak is.

Az **ÉS** mátrixban Schottky diódák (fém-félvezető diódák) vannak, a diódák túlfeszültség hatására elégethető vezetőréteggel csatlakoznak az összekötő vezetékekhez.

46


Programmable Array Logic Example

$$F1 = \bar{A} \bar{B} + \bar{C}$$

$$F2 = \bar{A} BC + AC + AB$$

$$F3 = \bar{A} D + BD + F1$$

$$F4 = AB + CD + F1$$

 

47

PLA: HAZÁRDOK KEZELÉSE

Egyetlen PLA elemmel felépített kombinációs hálózathoz a programozásnál a kétszintű elvi kapcsolási rajzból kell kiindulni, amelynek hazárdmentesítését az ismert eljárásokkal lehet és kell elvégezni.

Több PLA elemből felépített hálózatoknál további ellenőrzések válhatnak szükségessé.

48

M-ELEMENT ÉS PLA-T HASZNÁLÓ MEGOLDÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Működési sebesség:

PLA-val nagyobb működési sebesség érhető el.

Okai: a PLA lényegében kétszintű kombinációs hálózat, továbbá technológiai okokból a PLA elem eleve gyorsabb működésű mint a memóriaelem.

49

M-ELEMENT ÉS PLA-T HASZNÁLÓ MEGOLDÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Hazárdmentesség:

PLA esetén a hazárdmentessége a tervezés során az ismert eljárások alkalmazásával biztosítható.

A memórialemelek ciklusidőn belüli viselkedése nem definiált! Megoldás: vezérlés, illetve szinkronizálás.

50

M-ELEMENT ÉS PLA-T HASZNÁLÓ MEGOLDÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA


Tervezési folyamat:

A tervezés menete a memóriaelemek esetén egyszerűbb, mivel közvetlenül az igazságtáblázaton (diszjunktív kanonikus alak) alapul.

A PLA esetén a programozáshoz létre kell hozni az egyszerűsített hazárdmentes kétszintű elvi logikai rajzot.

51

ROM, PAL ÉS PLA ERENDEZÉSE

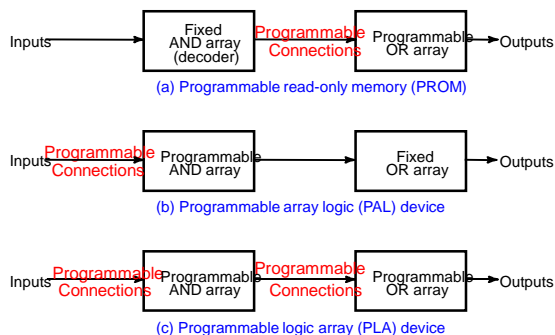

52

M-ELEM, PLA, PAL ÖSSZEHASONLÍTÁSA

	ÉS kapu	VAGY kapu
Memória elem	fix	program
PLA	program	program
PAL (FPLA)	program	fix

53

KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE: ÁLTALÁNOS ELVEK

1. A megoldandó feladat alapos áttekintése és megértése
Mit kell az áramkörnek megoldani?
Mik a bemenetek (adatok vagy logikai változók, vezérlés) és a kimenetek
Funkcionális vagy blokk diagram elkészítése

2. A feladat valamely alkalmas logikai tervezési reprezentációban való megfogalmazása
Legtöbbször igazságtáblázat vagy idődiagram formájában
Esetleg a szimbólikus be- és kimeneti változókat kódolni is kell

54

KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE: ÁLTALÁNOS ELVEK

3. Megvalósítási technológia, technika és hardware megválasztása

ROM, PAL, PLA

Multiplexer, dekóder és VAGY kapu


Diszkrét kapuk: kétszintű ÉS-VAGY, illetve VAGY-ÉS, többszintű logika, XOR logika (KIZÁRÓ-VAGY), stb.

4. A kiválasztott rendszerhez tartozó tervezési/realizálási eljárás alkalmazása

Karnaugh táblázat vagy numerikus minimalizálás két- vagy többszintű hálózatoknál (diszkrét kapuk vagy PLD),
hazárdmentesítés

Tervező rendszerek és hardware leíró nyelvek (pl. Verilog) használata nagyobb és komplex rendszereknél

55

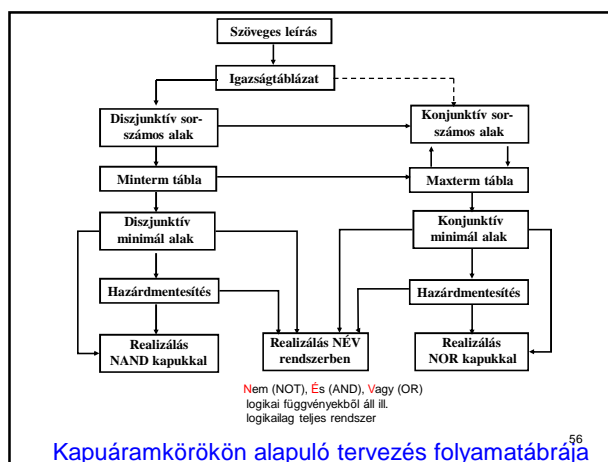

56