



$$\begin{aligned}
 U_t &= 15 \\
 U_{be1} &= U_{be2} = 0 \\
 U_{BE1} &= U_{BE2} = 0.6 \\
 \beta_1 &= \beta_2 = 24 \\
 R_E &= 72 \\
 R_T &= 60 \\
 R_C &= 40
 \end{aligned}$$

$$I_E = \frac{U_t - U_{BE1}}{R_E}$$

$$\text{Out[35]} = 0.2$$

$$\text{In[36]} := I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_E}{2}$$

$$\text{Out[36]} = 0.1$$

$$\text{In[37]} := I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_{E1}}{1 + \beta_1}$$

$$\text{Out[37]} = 0.004$$

$$\text{In[38]} := I_{C1} = I_{C2} = \beta_1 \times I_{B1}$$

$$\text{Out[38]} = 0.096$$

$$\text{In[39]} := I_{RC} = I_{C2} \times \frac{R_T}{R_T + R_C}$$

$$\text{Out[39]} = 0.0576$$

$$\text{In[40]} := U_{RC} = I_{RC} \times R_C$$

$$\text{Out[40]} = 2.304$$

$$\text{In[41]: } \mathbf{I_{RT}} = \mathbf{I_{C2}} \times \frac{\mathbf{R_C}}{\mathbf{R_T} + \mathbf{R_C}}$$

$$\text{Out[41]: } 0.0384$$

$$\text{In[42]: } \mathbf{I_{ki}} = -\mathbf{I_{RT}}$$

$$\text{Out[42]: } -0.0384$$

$$\text{In[43]: } \mathbf{U_{ki}} = -\mathbf{I_{RT}} \times \mathbf{R_T}$$

$$\text{Out[43]: } -2.304$$

$$\text{In[44]: } \mathbf{U_{CE1}} = \mathbf{U_t} + \mathbf{U_{BE1}}$$

$$\text{Out[44]: } 15.6$$

$$\text{In[45]: } \mathbf{U_{CE2}} = \mathbf{U_t} - \mathbf{U_{RC}} + \mathbf{U_{BE2}}$$

$$\text{Out[45]: } 13.296$$

$$\text{In[46]: } \mathbf{U_{BC1}} = -\mathbf{U_t}$$

$$\text{Out[46]: } -15$$

$$\text{In[47]: } \mathbf{U_{BC2}} = -(\mathbf{U_t} - \mathbf{U_{RC}})$$

$$\text{Out[47]: } -12.696$$