



```
In[97]:= U_t = 15
          R_1 = 8000
          R_2 = 2000
          U_z = 8.6
          U_BE = 0.6
          beta = 29
          R_E = 60
          C_E = 0.0001
          R_C = 200
```

$$U_{AB} = U_t \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

```
Out[106]= 12
```

```
In[107]:= R_AB = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}
```

```
Out[107]= 1600
```

```
In[109]:= U_AB = I_B \times R_AB + U_z + U_BE + \{1 + \beta\} \times R_E \times I_B
```

$$I_B = \frac{2.8}{3400}$$

```
Out[110]= 0.000823529
```

```
In[111]:= I_C = I_B \times \beta
```

```
Out[111]= 0.0238824
```

```
In[113]:= I_E = \{1 + \beta\} \times I_B
```

```
Out[113]= \{0.0247059\}
```

```
In[114]:= U_CE = U_t - U_C - U_E = U_t - \{I_C \times R_C\} - \{I_E \times R_E\}
```

```
Out[114]= \{\{8.74118\}\}
```

```
In[116]:= U_BC = U_RC + U_E + U_BE - U_t = U_RC + \{I_E \times R_E\} + U_BE - U_t
```

```
Out[116]= \{\{-10.6136\}\}
```

```
In[117]:= U_R2 = U_t - U_z - U_BE - U_E = U_t - U_z - U_BE - \{I_E \times R_E\}
```

```
Out[117]= \{\{4.31765\}\}
```

$$\text{In}[118]:= \mathbf{I_{R2}} = \frac{\mathbf{U_{R2}}}{\mathbf{R_2}}$$

$$\text{Out}[118]= \{ \{ 0.00215882 \} \}$$

$$\text{In}[119]:= \mathbf{U_{R1}} = \mathbf{U_t} - \mathbf{U_{R2}}$$

$$\text{Out}[119]= \{ \{ 10.6824 \} \}$$

$$\text{In}[120]:= \mathbf{I_{R1}} = \frac{\mathbf{U_{R1}}}{\mathbf{R_1}}$$

$$\text{Out}[120]= \{ \{ 0.00133529 \} \}$$

$$\text{In}[121]:= \mathbf{P_{U_t}} = \mathbf{U_t} \times \{ \mathbf{I_c} + \mathbf{I_{R2}} \}$$

$$\text{Out}[121]= \{ \{ \{ 0.390618 \} \} \}$$